
ES572 - Circuitos Lógicos

Atividade Teórica

13 de setembro de 2021


Guilherme Nunes Trofino
217276

1. Atividade Teórica

Apresentação Resolução das questões de Circuitos Lógicos por Guilherme Nunes Trofino, 217276, sobre **Abstração Digital** e **Dispositivos Eletrônicos**.

Questão 1

 Exercício 1.1. Você recebe as **Curvas Características de Transferência** de dispositivos de uma entrada e uma saída, para serem utilizados em uma nova família de dispositivos lógicos:



Obtenha um conjunto único de valores de $(V_{OL}, V_{IL}, V_{OH}, V_{IH})$ adequado para serem usados nestes dispositivos. Maximize a **Imunidade ao Ruído**, definida como a menor entre as duas margens de ruído.

Resolução. Nota-se que trata-se, provavelmente, de uma **Porta Inversora**, logo as seguintes condições devem ser atendidas:

1. $V_{OH} - V_{OL} > V_{IH} - V_{IL}$;
2. $V_{OH} > V_{IH} > V_{IL} > V_{OL}$;
3. $V_{OUT} \geq V_{OH}$ quando $V_{IN} \leq V_{IL}$;
4. $V_{OUT} \leq V_{OL}$ quando $V_{IN} \geq V_{IH}$;

Desta forma, propõem-se os seguintes valores:

	V_{OL}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OH}	Erro High	Erro Low
Inversor	1.0	1.5	3.5	4.0	0.5	0.5

Implicando que a **Imunidade de Ruído** será $\boxed{0.5 \text{ V}}$.

Questão 2

Exercício 1.2. Uma família de circuitos lógicos combinacionais possui as seguintes especificações:

1. Saída '0' será garantidamente representada por uma tensão de 0.4 ± 0.1 volts;
2. Saída '1' será garantidamente representada por uma tensão de 4.6 ± 0.2 volts;
3. Tensão de Threshold de 2.5 ± 0.2 volts com:
 - (a) $V_{TH} - 0.5$ volts são garantidamente interpretadas como '0';
 - (b) $V_{TH} + 0.5$ volts são garantidamente interpretadas como '1';

Forneça valores adequados para (V_{OL} , V_{IL} , V_{IH} , V_{OH}). Forneça também as duas margens de ruído e a imunidade do ruído desta família de dispositivos.

Resolução. Analiza-se os limites estabelecidos:

1. **Saída** será '0' para valores de 0.4 ± 0.1 , implicando:

- (a) $V_{OL_{\max}} = 0.5$
- (b) $V_{OL_{\min}} = 0.3$

Analogamente, será '1' para valores de 4.6 ± 0.2 , implicando:

- (a) $V_{OH_{\max}} = 4.8$
- (b) $V_{OH_{\min}} = 4.4$

Desta forma nota-se que $V_{OL} = 0.5$ e $V_{OH} = 4.4$, pois a partir destes valores as saídas são garantidas.

2. **Threshold** será '0' para valores de 2.0 ± 0.2 , implicando:

- (a) $V_{TH_{\max}} = 2.2$
- (b) $V_{TH_{\min}} = 1.8$

Analogamente, será '1' para valores de 3.0 ± 0.2 , implicando:

- (a) $V_{TH_{\max}} = 3.2$
- (b) $V_{TH_{\min}} = 2.8$

Desta forma nota-se que $V_{IL} = 2.2$ e $V_{IH} = 2.8$, pois a partir destes valores as entradas são garantidas.


Desta forma os seguintes valores, em volts, seriam adequados:

	V_{OL}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OH}	Erro High	Erro Low
Circuito	0.5	2.2	2.8	4.4	1.6	1.7

Implicando que a **Imunidade de Ruído** será 1.6 V.

Questão 3

 Exercício 1.3. Você recebe as Curvas Características de Transferência de um inversor NMOS como mostrado abaixo:



Considere as seguintes combinações entre $(V_{OL}, V_{IL}, V_{OH}, V_{IH})$ fornecida:

	V_{OL}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OH}
(a)	0.1	0.4	4.6	4.9
(b)	0.6	0.9	4.1	4.4
(c)	1.1	1.4	3.6	3.9

Verifique se as regras estáticas estão satisfeitas. Em caso negativo, detalhe o motivo. Em caso positivo informe a **Imunidade ao Ruído**.

Resolução. Considera-se a seguintes condições devem ser atendidas para funcionamento adequado de um inversor:

1. $V_{OH} - V_{OL} > V_{IH} - V_{IL}$;
2. $V_{OH} > V_{IH} > V_{IL} > V_{OL}$;
3. $V_{OUT} \geq V_{OH}$ quando $V_{IN} \leq V_{IL}$;
4. $V_{OUT} \leq V_{OL}$ quando $V_{IN} \geq V_{IH}$;

Cada condição será avaliada em cada configuração proposta e os resultados são apresentados abaixo:


	(a)	(b)	(c)
(1)	ok	ok	ok
(2)	ok	ok	ok
(3)	ok	erro	ok
(4)	ok	erro	ok

Nota-se que nas configurações (a) e (c) não há erros, ambos apresentam 0.3V como **Imunidade a Ruído**.

Nota-se que na configuração (b) as condições de funcionamento do inversor não são atendidas, pois dentro dos intervalos determinados por V_{IH} e V_{IL} há possibilidade que V_{OUT} esteja fora dos intervalos determinados por V_{OH} e V_{OL} em virtude dos degraus presentes.


Questão 4

 Exercício 1.4. Construa a rede pull-down correspondente à rede de pull-up do circuito CMOS apresentado:



Apresente a **Tabela Verdade** deste circuito.

 Resolução. Nota-se que a rede de pull-down correspondente será:



Implicando a seguinte **Tabela Verdade**:

A	B	A	B	pull-up	pull-down
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1

Questão 5

Exercício 1.5. Uma única porta CMOS, que consiste de uma saída conectada a uma única rede pull-up construída por PMOS e uma única rede de pull-down construída por NMOS, calcula $F(A, B, C, D)$.

1. $F(0, 0, 1, 0)$
2. $F(1, 1, 1, 0)$
3. $F(1, 1, 1, 1)$

Observa-se que $F(1, 0, 1, 0) = 1$ então sobre as combinações acima, responda com 0, 1 ou **não é possível saber**.

Resolução. Observa-se, pelas condições impostas, que:

1. $F(0, 0, 1, 0) = 1$;
2. $F(1, 1, 1, 0) = \text{não é possível saber}$;
3. $F(1, 1, 1, 1) = 0$;

Note que considerou-se que **não há** curto circuito na rede pull-up.

Em (1) a condição de pull-up se mantém, $F(A, 0, C, 0)$, o que garante que independente das demais entradas a saída será 1.

Em (2) a condição de pull-up se altera e portanto não é possível saber qual seria o resultado de tal alteração.

Em (3) a construção de uma CMOS com redes únicas implica que quando $F(1, 1, 1, 1)$ deverá necessariamente haver pull-down, trazendo a saída a 0.

Questão 6


Exercício 1.6. Considere as funções $F(A, B, C)$ e $G(A, B, C)$ apresentadas na tabela a seguir:

A	B	C	F	G
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

Apresente o esquemático do circuito de uma única rede de **pull-up** por PMOS e uma única rede de **pull-down** por NMOS se puder ser implementado. Caso contrário, indique que não é possível.


Resolução. Nota-se que $F(A, B, C)$ não pode ser implementada, pois $F(1, 1, 1) = 1$ trata-se de uma combinação impossível.

Neste resultado obrigatoriamente algum PMOS do **pull-up** deveria estar ativo, entretanto PMOS só se aciona se a entrada for 0. Como não há nenhuma entrada zerada a saída não poderá ser 1.

 

Questão 7

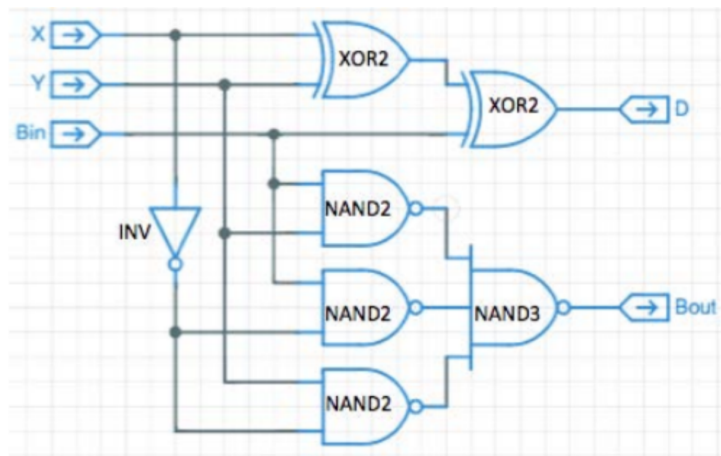Exercício 1.7. Considere o seguinte circuito:



Considere os seguintes atrasados para cada uma das portas lógicas apresentadas:

Porta	t_{CD}	t_{PD}
INV	0.1 ns	1.0 ns
NAND2	0.2 ns	1.5 ns
NAND3	0.3 ns	1.8 ns
XOR2	0.6 ns	2.5 ns

Calcule o atraso de propagação e o atraso de contaminação do circuito completo.

Resolução. Nota-se que o t_{CD} de um conjunto de portas lógicas será o **menor** tempo possível entre as combinações, implicando em $t_{CD} = 0.5$ ns obtido percorrendo as portas NAND2 e NAND3.

Nota-se que o t_{PD} de um conjunto de portas lógicas será o **maior** tempo possível entre as combinações, implicando em $t_{PD} = 5$ ns obtido percorrendo as portas XOR2.